



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR KL

ALUNOS:

Kevin Costa Aires Oliveira - 2201324412

Larissa Santos Silva - 1201324456

Março de 2016
Boa Vista/Roraima



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR KL

Março de 2016
Boa Vista/Roraima

Resumo

Esse projeto aborda a implementação de um processador baseado na arquitetura Mips. O processador KL apresenta as diversos componentes necessários para que o mesmo funcione e apresenta a característica de ter memórias separadas, ou seja, memória para dados e memória para instruções; sendo este componentes a ULA, a unidade de controle, memória de dado, memória de instrução, extensor de sinal, multiplexador de duas entradas e o Program Counter ou PC.

Cada componente tem uma característica específica, onde a unidade de controle vai enviar os sinais pelas flags para que de acordo com a instrução que deve operar, o PC apresenta a união a um somador, para que o mesmo possa fazer o calculo da procima instrução, As memórias servem para armazenar as informações, sendo uma para os dados que serão utilizados e outro para as instruções que devem ser executadas. A ULA apresenta as operações basicas, com exceção da divisão, além de um componente para comparar se é maior ou maior e outro para comparar se o mesmo é igual a zero, semelhante ao \$zero usado no mips.

O processador KL infelizmente apresenta um problema relacionado a salto incondicional, onde o mesmo não possui um componente que possa ser utilizado para que o mesmo efetue este tipo de operação. Em outras palavras, os componentes de modo separado funcionam de maneira correta, porém quando estão interligados apresentam problemas.

Conteúdo

1 Especificação	7
1.1 Plataforma de desenvolvimento	7
1.2 Conjunto de instruções	8
1.3 Descrição do Hardware	9
1.3.1 ALU ou ULA	9
1.3.2 BDRegister	9
1.3.3 Clock	9
1.3.4 Controle	9
1.3.5 Memória de dados	10
1.3.6 Memória de Instruções	10
1.3.7 Somador	10
1.3.8 And	10
1.3.9 Mux_2x1	10

1.3.10 PC	10
1.3.11 ZERO	11
1.4 Datapath	11
2 Simulações e Testes	13
3 Considerações finais	14

Lista de Figuras

FIGURA 1 - ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS

Figura 2 - Bloco simbólico do componente ALU gerado pelo Quartus

Figura 3 - Bloco simbólico do componente registrador gerado pelo Quartus

Figura 4 - Bloco simbólico do componente da mem_dado gerado pelo Quartus

Figura 5 - Bloco simbólico do componente da mem_instrucao gerado pelo Quartus

Figura 6 - Bloco simbólico do componente da multiplex2x1 gerado pelo Quartus

Figura 7 - Bloco simbólico do componente da pc gerado pelo Quartus

Figura 8 - Bloco simbólico do componente da Datapath gerado pelo Quartus

Lista de Tabelas

TABELA 1 – TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR KL.	7
TABELA 2 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.	9
TABELA 3 - CÓDIGO FIBONACCI PARA O PROCESSADOR QUANTUM/EXEMPLO.	12

1. Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador KL, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador KL foi utilizado a IDE: Quartus Prime Vesion 15.1.0.

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Wed Mar 23 11:05:19 2016
Quartus Prime Version	15.1.0 Build 185 10/21/2015 SJ Lite Edition
Revision Name	PC
Top-level Entity Name	PC
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	1 / 56,480 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	3 / 268 (1 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 156 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 (0 %)
Total PLLs	0 / 13 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

Figura 1 - Especificações no Quartus

1.2 Conjunto de Instruções

O processador KL possui 04 registradores: S0, ... e SN. Assim como 02 formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do tipo R (opção aritmeticas) , I (load e store), seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

Opcode: a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente

Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para

Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- Formato do tipo R: Este formatado aborda instruções de Load (exceto load Immediately), Store e instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo de Instrução	Reg1	Reg2
-------------------	------	------

Formato para escrita em código binário:

Tipo da Instrução	1° Registrador	2° Registrador
4 Bits	2 Bits	2 Bits
7-4	3-2	1-0

TABELA 1 – TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR KL.

Opcode	Breve descrição	Nome	Formato	Exemplo
0000	SOMA	ADD	R	ADD \$s0,\$s1 \$s0 + \$s1
0001	SUBTRAÇÃO	SUB	R	SUB \$s0,\$s1 \$s0 - \$s1
0010	AND	AND	R	AND \$s0,\$s1
0011	OR	OR	R	OR \$s0,\$s1
0100	MULTIPLICAÇÃO	MULT	R	MULT \$s0,\$s1 \$s0 * \$s1
0101	BEQ	BEQ	I	BEQ \$s0,\$s1 \$s0 < \$s1
0110	STL	SLT	I	STL \$s0,\$s1 \$s0 == \$s1
0111	STL/ZERO	SZ	I	SZ \$s0,\$s1 \$s0 == 0
1000	MOVE	MOVE	I	MOVE \$s0,\$s1 \$s0 = \$s1

1001	LOAD IMMED.	LI	I	LI \$s0,2 \$s0 = 2
1010	LOAD	LW	I	LW \$s0,12(\$s2)
1011	STORE	SW	I	SW \$s0,12(\$s2)
1100	JUMP	JUMP	J	JUMP 0011
1111	*EXIT			É um elemento especial para encerrar o programa. É representado juntamente com o JUMP. JUMP EXIT.

1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

1.3.1 ALU ou ULA

O componente ULA (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: OR, AND, soma, subtração. Adicionalmente o ULA efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente ULA recebe como entrada três valores: dadoA – dado de 8 bits para operação; dadoB - dado de 8 bits para operação e seletorResult– identificador da operação que será realizada de 2 bits. O ULA também possui 1 saída: – de 8 bits na qual mostra o resultado da operação.

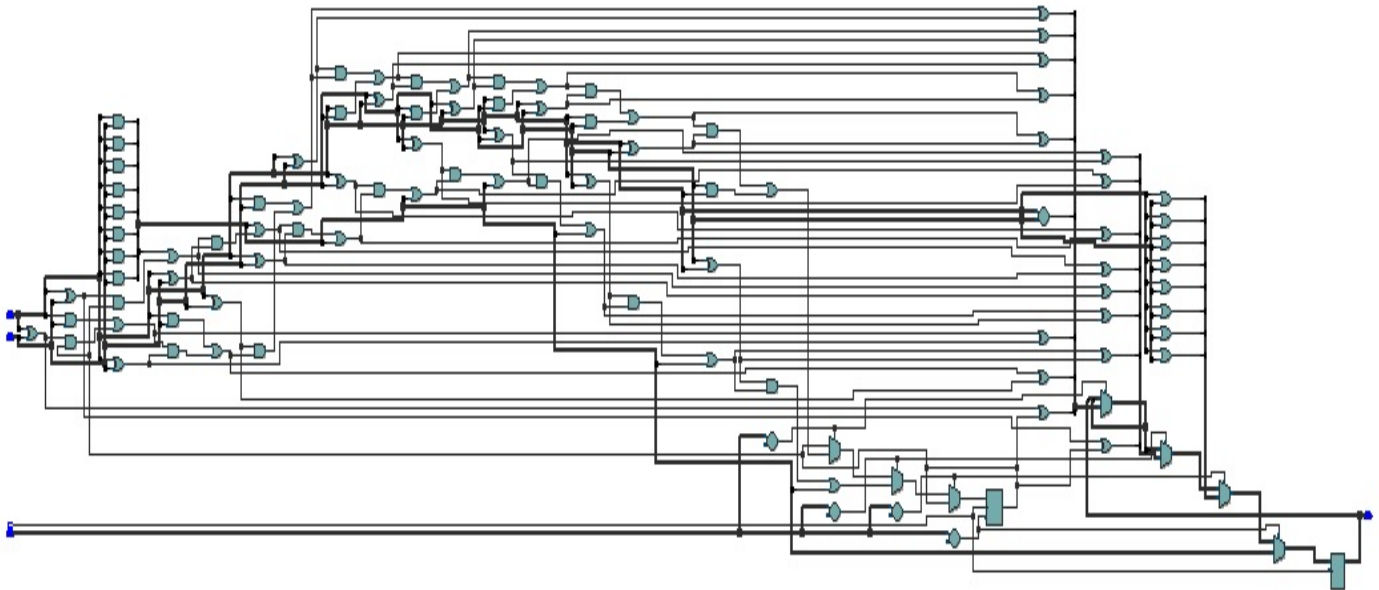


Figura 2 - Bloco simbólico do componente ALU gerado pelo Quartus

1.3.2 Banco de Registrador

O registrador é um componente digital composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de forma organizada. De uma maneira geral, podem ser executadas operações de leitura dos dados anteriormente gravados e de escrita de dados para modificar as informações internas. As informações que estão sendo processado em um determinado momento devem estar armazenadas no banco de registradores. Possuindo assim: dado - com 8 bits responsável pelo o armazenamento de dados; saída - possui 8 bits e mostra o resultado.

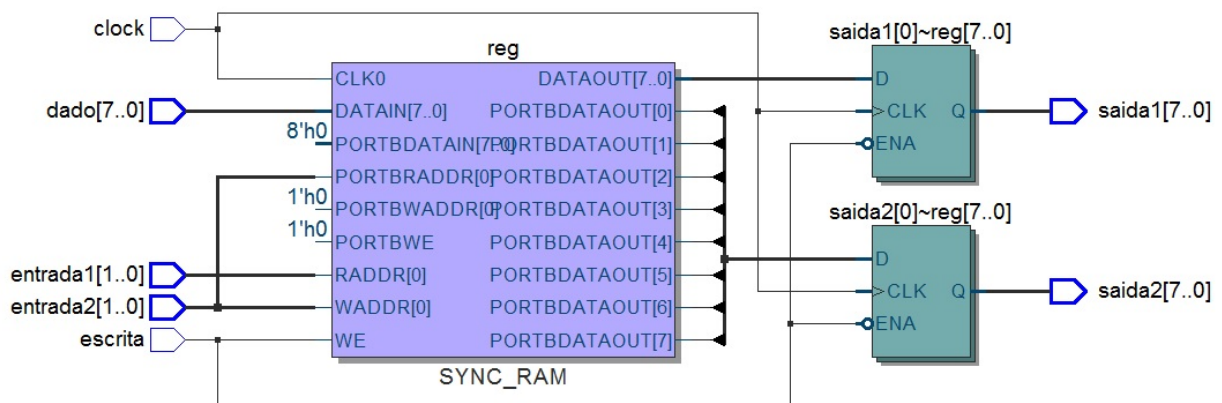


Figura 3 - Bloco simbólico do componente registrador gerado pelo Quartus


1.3.3 Clock

O clock é responsável por coordenar ações de dois ou mais componentes. Um sinal de clock oscila entre os estados alto e baixo (no estado de 1 e 0), normalmente usando um para definir algum tipo de operação.

1.3.4 Controle

A unidade de controle é responsável por enviar os comando para as demais unidade. Este comando são necessários para a execução de uma determinada instrução. Para isso este componente tem como entrada o Opcode responsável pela instrução, ou seja, para a instrução de soma o opcode que será entrada da unidade de controle será o 0000. Com a entrada do opcode é ativado as flags de saída e com isso os demais componente serão “configurados” para que a operação de soma seja executada.

Flag de controle	Necessidade
pc_flag	Flag utilizada para que ativar e desativar o PC
ler_mem	Quando 1 habilita que alguma informação possa ser acessada dentro da memória de dados.
esc_mem	Quando 1 habilita que alguma informação possa ser escrita dentro da memória de dados.
memParaReg	Quando 0 faz com que uma informação saída da ula seja enviada direto para o registrador. Quando 1 permite que um dado saia pa memória para um registrador
ULAop	Define qual operação deve ser realizada pela ULA
esc_reg	Quando for 1 permite que uma informação seja escrita na ula
ula_fonte	Quando 0 permite que o segundo dado vindo do Banco de registradores seja acessado pela ULA. Quando 0 permite que seja que o dado vindo do extensor de sinal seja enviado a ULA.

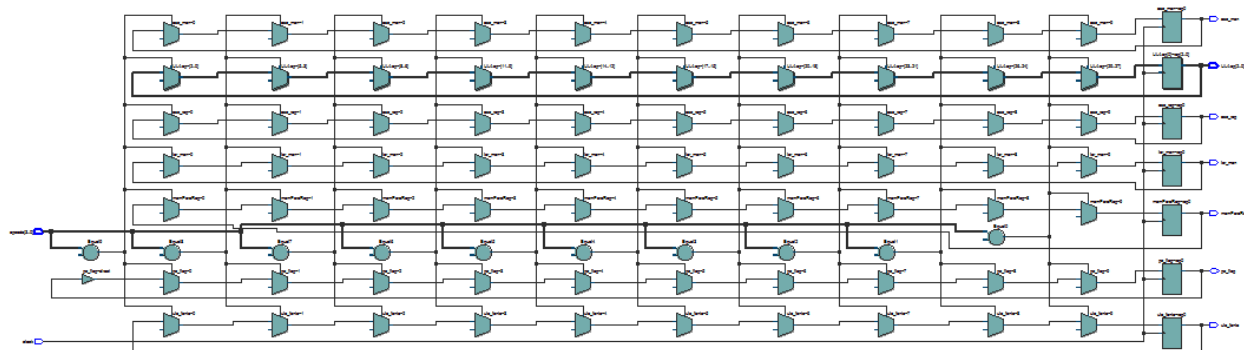

1.3.5 Memória de dados

Mem_dado é usada pelo processador para armazenar os arquivos e programas que estão sendo processados. A principal característica da memória de dados é que ela é volátil, ou seja, os dados se perdem ao reiniciar o computador. Ao ligar é necessário refazer todo o processo de carregamento, em que o sistema operacional e aplicativos usados são transferidos do HD para a memória, onde podem ser executados pelo processador.

A mem_dado possui os seguintes componentes: clock - possui 1 bit e atua como um sinal para sincronismo; reset - 1 bit e usado para reiniciar; leitura - 1 bit responsável pela leitura do dado; escrita - 1 bit recebe os dados escritos; endereço - 8 bits ele pode armazenar dados ou buscar um determinado valor, depende da instrução; dado - 8 bits responsável pelo armazenamento de dados; saída - 8 bits, onde mostra o valor sinal da operação.

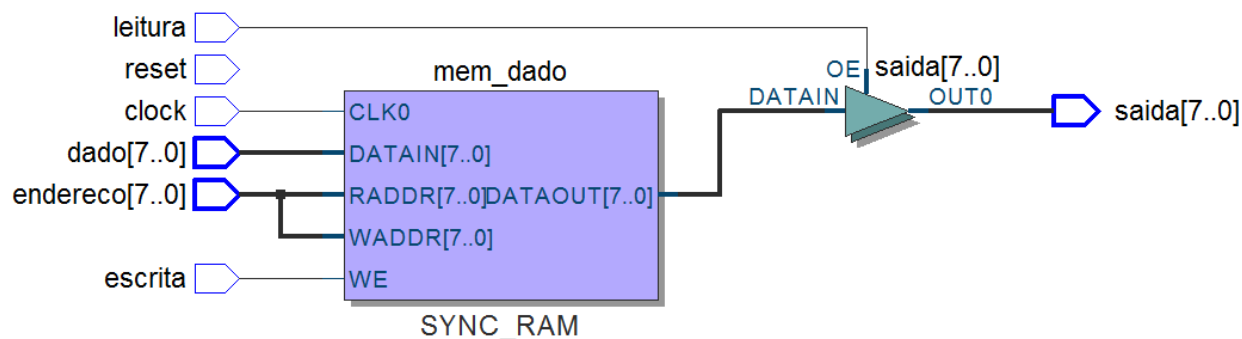


Figura 4 - Bloco simbólico do componente da mem_dado gerado pelo Quartus

1.3.6 Memória de Instruções

A mem_instrucao é um termo genérico usado para designar as partes do computador ou dos dispositivos periféricos onde os dados e programas são armazenados. Sem uma memória de onde os processadores podem ler e escrever informações, não haveria nenhum computador digital de programa armazenado. Sendo formada por: 2 reg - com 2 bits responsavel pelo conjunto de dados armazenados; opcode - possui 4 bits para conseguir realizar determinadas tarefas; endereco - com 8 bits para armazenar dados.

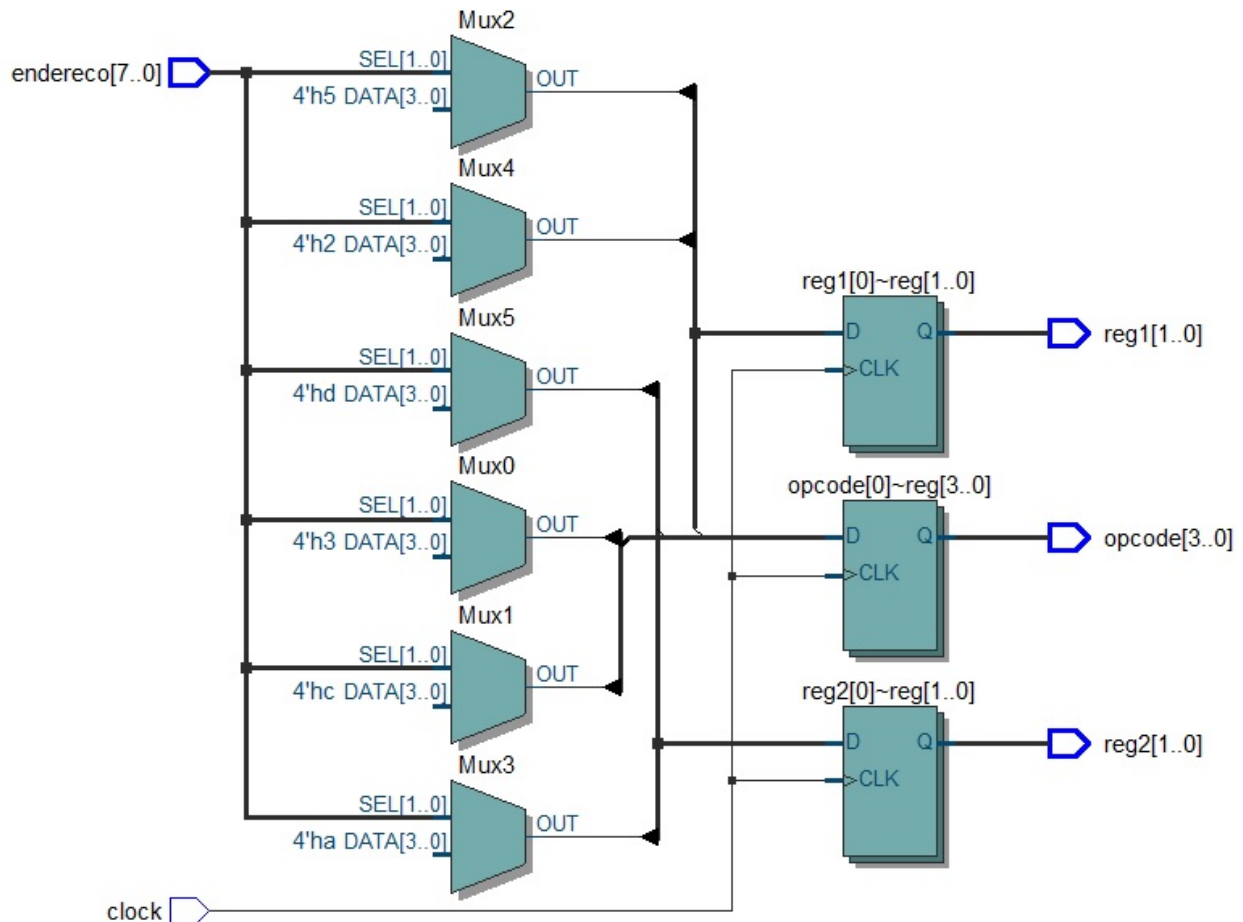


Figura 5 - Bloco simbólico do componente da mem_instrucao gerado pelo Quartus

1.3.9 Mux_2x1

O multiplex2x1 é responsável por selecionar as informações de duas ou mais fontes de dados em uma única saída. Contendo assim: dadoA – dado de 8 bits para operação; dadoB - dado de 8 bits para operação e seletorResult – identificador da operação que será realizada de 2 bits; saída - contendo 8 bits a saída e responsável pelo valor final da operação.

 


Figura 6 - Bloco simbólico do componente da multiplex2x1 gerado pelo Quartus

1.3.10 PC

O pc é a unidade responsável por armazenar instruções a ser executada, além disso pode ser feita algumas operações para descobrir a próxima instrução, pois tem um somador integrado. Sendo assim: clock - possui 1 bits e atua como um sinal para sincronismo; reset - 1 bits e usado para reiniciar; flag - 1 bits e usado como interruptor (isto é, valores 1/0, ligado/desligado, ativo/inativo) permite otimizar as estruturas de dados; entrada - 8 bits e uma informação que é recebida e processada; saída - 8 bits mostra a saída do dado processado ; saída2 - 8 bits mostra a saída do dado processado.

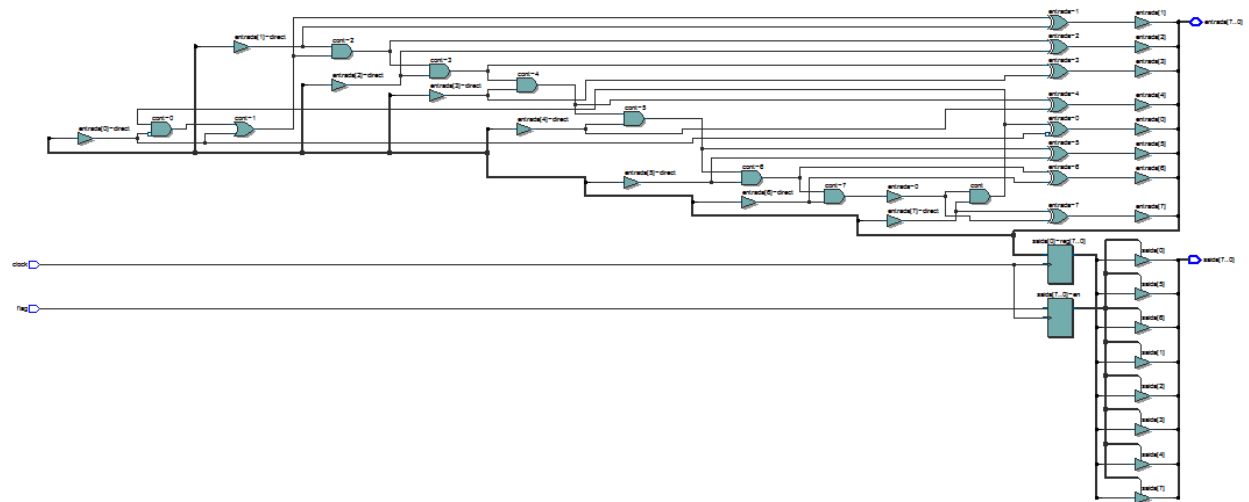


Figura 7 - Bloco simbólico do componente da pc gerado pelo Quartus

1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.

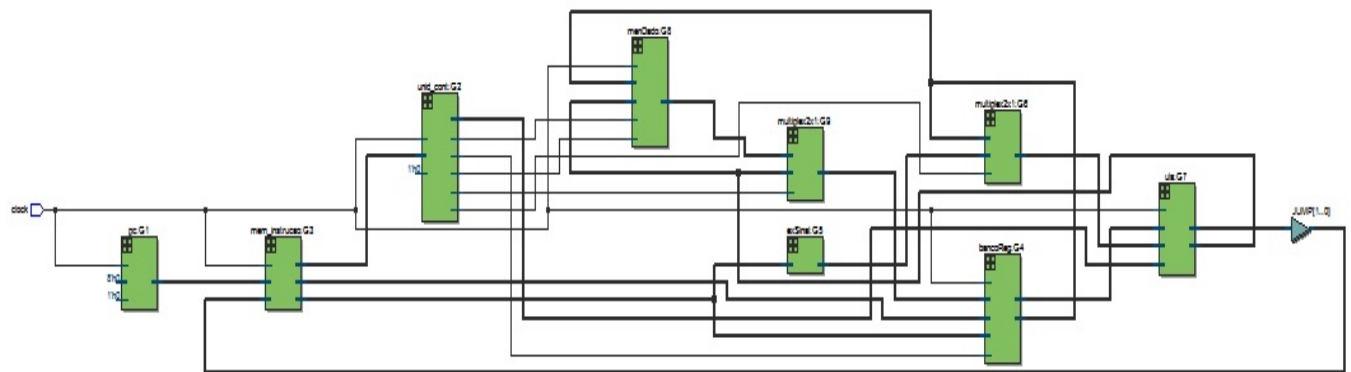



Figura 8 - Bloco simbólico do componente da Datapath gerado pelo Quartus

2. Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador KL, mais os testes foram realizados sem sucesso.


Endereço	Linguagem de alto nível	Binário		
		Opcode	Reg1	Reg2
			Endereço	
1	LI \$s0,2	1001	00	00
2	LI \$s1,4	1001	01	00
3	add \$s2,\$s0	0000	10	00
4	add \$s2,\$s1	0000	10	01
5	slt \$s2,\$s0	0110	10	00
6	jump 0010	1100	0010	
7	jump 0011	1100	0011	
8	move \$s2,\$s0	0111	10	00
9	jump exit	1100	1111	

10	move \$s2,\$s1	0111	10	01
11	jump exit	1100	1111	

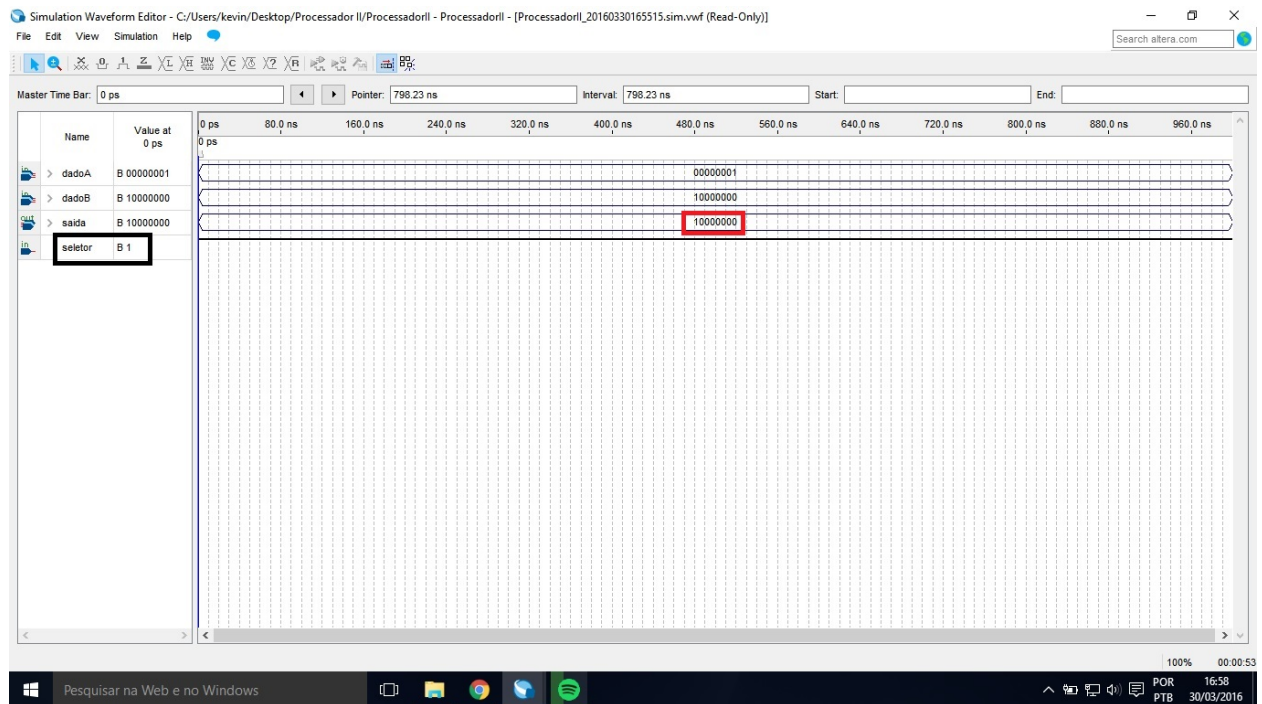

Teste multiplexador

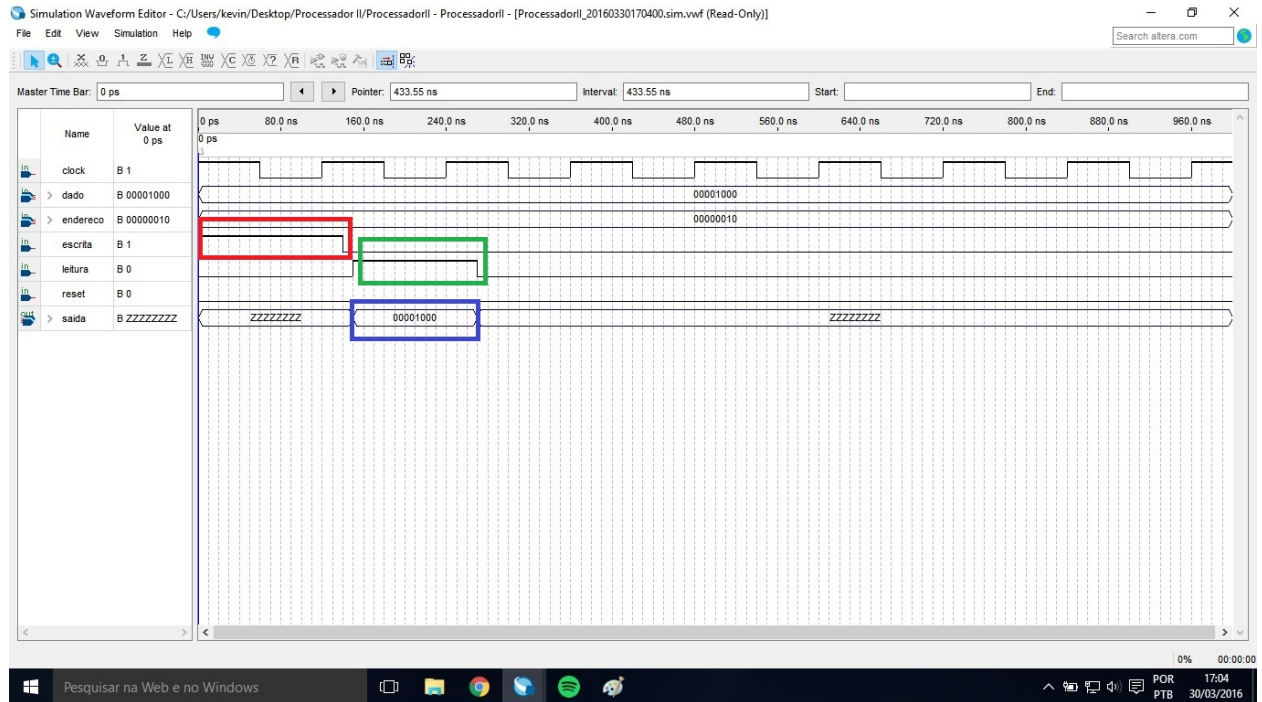Preto mostra o seletor e vermelho, o resultado




Teste memoria de dados

Vermelho: escrita ativa

Verde: leitura ativa

Azul: resultado

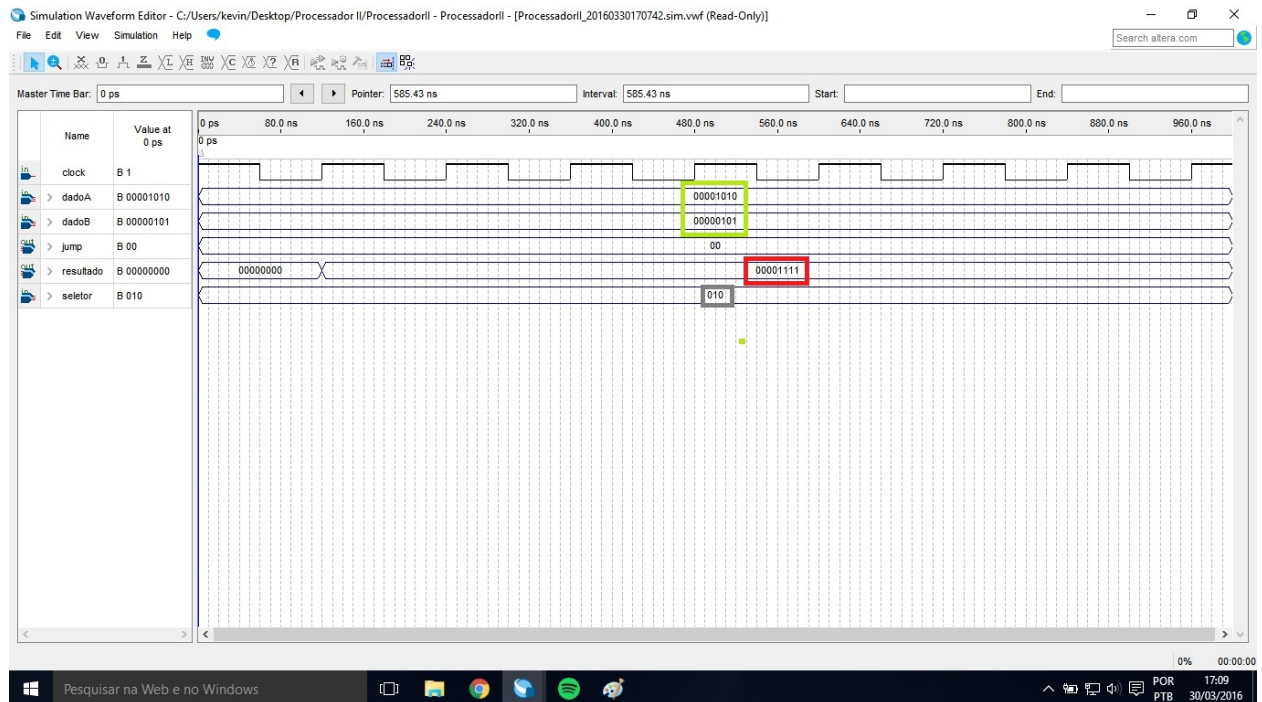


Teste ula

Verde: dados de entrada

Vermelho: resultado

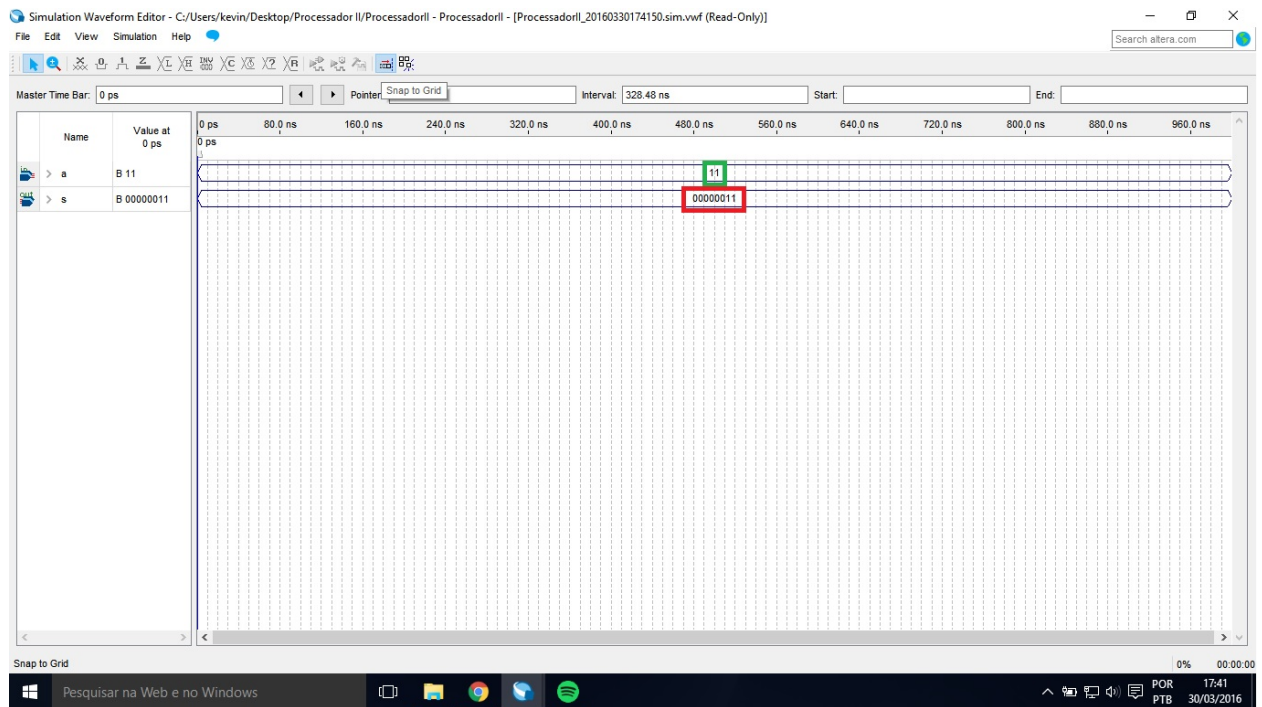Cinza: Seleção da operação, neste caso a soma



Teste extensor de sinal

Verde: valor a receber uma extensão

Vermelho: valor extendido.